

Тиристорный регулятор мощности для непрерывного регулирования

Для монтажа на рейке по DIN EN 50 022
или навесного монтажа

Общее назначение

Тиристорные регуляторы мощности используются во всех областях, где необходимо переключать большие активные и индуктивные нагрузки, как, например, в промышленных печах и в переработке пластмасс. Тиристорный регулятор мощности состоит из двух встречечно-параллельно включенных тиристоров, изолированного радиатора и электроники управления. Для тиристорных регуляторов мощности с током нагрузки до 50 А возможен монтаж либо на 35 мм рейку, либо на стену с помощью монтажной платы. Приборы с током нагрузки от 75 А предназначены только для навесного монтажа. В зависимости от положения внутренних переключателей, тиристорные регуляторы мощности работают либо в импульсно-фазовом режиме с устанавливаемым ограничением тока, либо в импульсно-групповом режиме. При импульсно-групповом режиме фазовый угол первой полуволны может быть частично срезан для возможности запуска нагрузки трансформатора. В процессе регулирования колебания сетевого напряжения не оказывают никакого влияния на объект регулирования. Для этого по выбору используется подчиненное U^2 , Р- или I^2 -регулирование. С помощью ослабления входного сигнала можно сузить диапазон регулирования, а с помощью внешнего потенциометра задать основную нагрузку. При импульсно-групповом режиме для многофазных нагрузок возможна энергоэкономичная цепь. При импульсно-фазовом режиме заданный регулятором фазовый угол достигается медленно, начиная от 180°, чтобы предотвратить большие токи включения (softstart - плавный запуск). Тиристорные регуляторы мощности соответствуют VDE 0160 5.5.1.3 (5/88) и VDE 0106, часть 100 (3/83). Заземление необходимо производить согласно требованиям отечественных органов электроснабжения.

Блок-схема

Настройка со стороны
лицевой панели

Ограничение тока

Предел погрешности из-за подключения нагрузки

Полное открытие
(согласование коэффициентов нагрузки)

Шкала для выхода действительного значения

Фазовый угол

Входы


Управляющий сигнал
Ток, напряжение или потенциометр

Внешнее ограничение тока

Блокировка отпирающего импульса управления

Переключение режима работы

Тиристорный регулятор мощности TYA-110/3

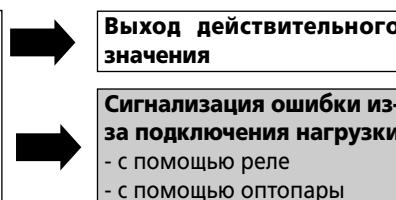

= Типовое дополнение



TYA-110/3, 025 ... 100, ...



TYA-110/3, 150...250, ...

- Вход токовый, по напряжению и для потенциометра
- Свободный выбор входного сигнала
- Свободный выбор режима управления (импульсно-фазовый или импульсно-групповой режим)
- Устанавливаемый фазовый угол первой полуволны для импульсно-группового управления
- Контроль сетевого напряжения
- Ослабление входного сигнала
- Плавный запуск в импульсно-фазовом режиме
- U^2 -регулирование с настраиваемым выходом действительного значения
- Энергоэкономичная Master-Slave схема
- Блокировка отпирающего импульса управления
- Распознание частичного обрыва нагрузки при энергоэкономичной схеме

Технические характеристики



Цепь нагрузки

Номинальное напряжение нагрузки	AC 45... 63 Гц	24 В	-20%/+15%
	AC 45... 63 Гц	42 В	-20%/+15%
	AC 45... 63 Гц	115 В	-20%/+15%
	AC 45... 63 Гц	230 В	-20%/+15%
	AC 45... 63 Гц	265 В	-20%/+15%
	AC 45... 63 Гц	400 В	-20%/+15%
	AC 45... 63 Гц	460 В	-20%/+15%
	AC 45... 63 Гц	500 В	-20%/+15%
(управляющее напряжение = ном. напряжение нагрузки)			
Ток постоянной нагрузки I_L	25 А, 50 А, 75 А, 100 А, 150 А, 250 А		
Вид нагрузки	активная или смешанная (активно-индуктивная) нагрузки ($B \leq 1,2$ Т)		
Ограничение тока	в импульсно-фазовом режиме ток нагрузки можно устанавливать с помощью триммера на лицевой панели в диапазоне 10... 100 % I_N . Ограничиваются эффективное значение тока нагрузки.		
Защита предохранителями	быстро действующий полупроводниковый предохранитель		
Схемы против накопления носителей зарядов	серийно с помощью RC-цепей		
Мощность потерь	$\approx 1,3 B \times I_L$ (А)		
Точность регулирования	Колебания сетевого напряжения в пределах поля допуска (-20%/+15%) точно выравниваются. Колебания $\leq 0,5$ %		

Управление


Управляющий сигнал	0(4)... 20 мА 0(2)... 10 В 0(1)... 5 В 0/10 В (0/5 В) 0/20 мА беспотенциальный контакт или управление вручную с помощью внешнего потенциометра 5 кОм	$R_I = 50$ Ом $R_I = 25$ кОм $R_I = 12$ кОм $R_I = 12$ кОм $R_I = 50$ Ом
Ослабление входного сигнала	диапазон установок 100... 20 %	

Общие характеристики

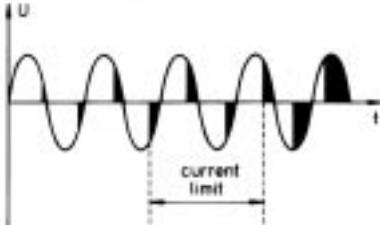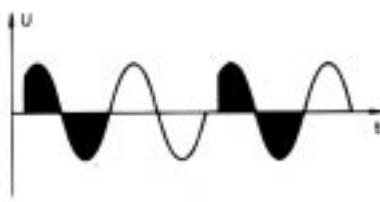Варианты схем	<ul style="list-style-type: none"> - однофазное управление - соединение в звезду с выведенной нулевой точкой - открытое соединение в треугольник - энергоэкономичная схема по принципу Master-Slave (главный-вспомогательный) и подчиненным U^2-регулированием при импульсно-групповом режиме - свободнотактирующая энергоэкономичная схема (звезда или треугольник) только с подчиненным Р-регулированием при импульсно-групповом режиме
Режимы управления	<ul style="list-style-type: none"> - импульсно-фазовый режим для активной и трансформаторной нагрузки с плавным запуском (для типовых дополнений TR, TO с ограничением тока)  <ul style="list-style-type: none"> - импульсно-групповой режим для активной или трансформаторной нагрузки 

Особенности	В импульсно-групповом режиме два однофазных прибора можно соединить в энергозономичную цепь - свободно-тактирующая энергоэкономичная цепь для активной нагрузки - энергоэкономичная цепь Master-Slave для активной и трансформаторной нагрузки		
Подчиненное регулирование	Серийно U ² -регулирование. Для типовых дополнений TR или TO свободный выбор между U ² -, I ² - и P-регулированием с помощью внутренних переключателей		
Выход действительного значения	Серийно U ² -сигнал. Для типовых дополнений TR или TO свободный выбор между U ² -, I ² - и P-сигналами с помощью внутренних переключателей, настройка от 0... 5 В до 0... 10 В, I _{max} ≈ 2 мА		
Электрические соединения	Управляющие линии с помощью винтовых зажимов для поперечного сечения провода 0,2... 2,5 мм ² , подключение нагрузки с помощью кабельного наконечника по DIN 46 212		
Степень защиты	IP 00 по EN 60 529, радиатор заземлен		
Допустимая температура окружающей среды	0... 45 °C При повышении температуры окружающей среды на 1 °C, допустимый ток уменьшается на 2%; температура окружающей среды не должна превышать 60 °C		
Температура хранения	-10... +70 °C		
Климатические условия	Среднегодовая отн. влажность ≤ 75 %, без конденсации		
Охлаждение	Естественная конвекция		
Рабочее положение	Вертикальное		
Условия применения	Тиристорные регуляторы мощности для встраиваемого монтажа соответствуют: VDE 0160 5.5.1.3 (5/88) VDE 0106, часть 100 (3/83) Степень загрязнения 2 по VDE 0110, часть 1 4.2 (1/89) Категория по перенапряжению Ü III по VDE 0160, 5.7 (5/88)		
Испытательное напряжение	по VDE 0160, табл. 4 (5/88)		
Путь скользящего разряда	Электроника управления - цепь нагрузки ≥ 10 мм Электроника управления - корпус ≥ 10 мм Прибор можно подключить к SELV-цепям SELV = малое безопасное напряжение		
Корпус	TYA110/3, TYA110/3, TYA110/3,	25 (50) 75 (100) 150 (250)	110 × 195 × 152 мм 125 × 195 × 170 мм 150 × 220 × 280 мм
Масса	TYA110/3, TYA110/3, TYA110/3, TYA110/3,	25 (50) 75 (100) 150 250	2,8 кг 3,7 кг 8,6 кг 9,0 кг
Серийные принадлежности	Монтажная плата для навесного монтажа - 1 шт. Руководство по эксплуатации В 70.9040 - 1 шт.		

Функциональная схема

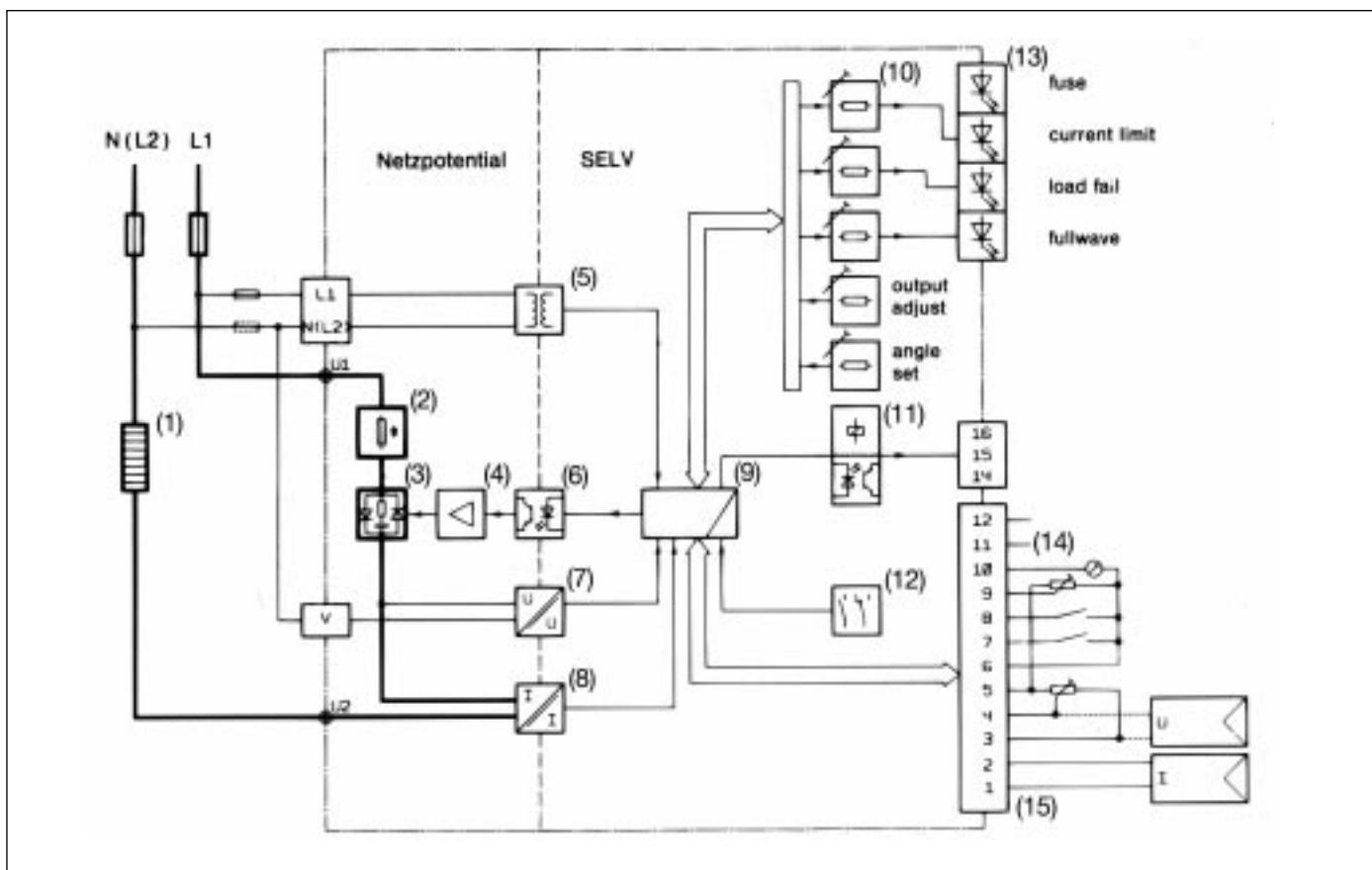

- 1 Нагрузка
- 2 Быстродействующий полупроводниковый предохранитель
- 3 Тиристорный модуль с защитными RC-цепями
- 4 Возбуждающий каскад для тиристорного модуля
- 5 Напряжение питания для электроники управления
- 6 Оптопара
- 7 Трансформатор напряжения
- 8 Трансформатор тока
- 9 Электроника управления
- 10 Фронтальные триммеры
- 11 Выход аварийной сигнализации через реле или оптопару
- 12 Переключатель конфигураций
- 13 Сигнальный светодиод
- 14 Соединения Master-Slave
- 15 Задание степени перестановки, управляющие входы, выход действительного значения

Принцип действия


От электроники управления (9) запирающие импульсы поступают через оптопару (6) к тиристорам (3). Различные виды управления и нагрузки можно устанавливать с помощью внутренних переключателей (12). Ток и напряжение нагрузки определяются с помощью трансформаторов (7) и (8) для возможности подчиненного U^2 -, I^2 - и Р-регулирования.

Имеются многочисленные функции контроля (10) или (13), а также выход сигнализации тока (11) через реле или оптопару.


Через выход аварийной сигнализации сообщается об обрыве нагрузки, частичной нагрузки, или обрыве предохранителя. Трансформатор (5) снабжает электронику управления напряжением питания.



Размеры / Монтаж

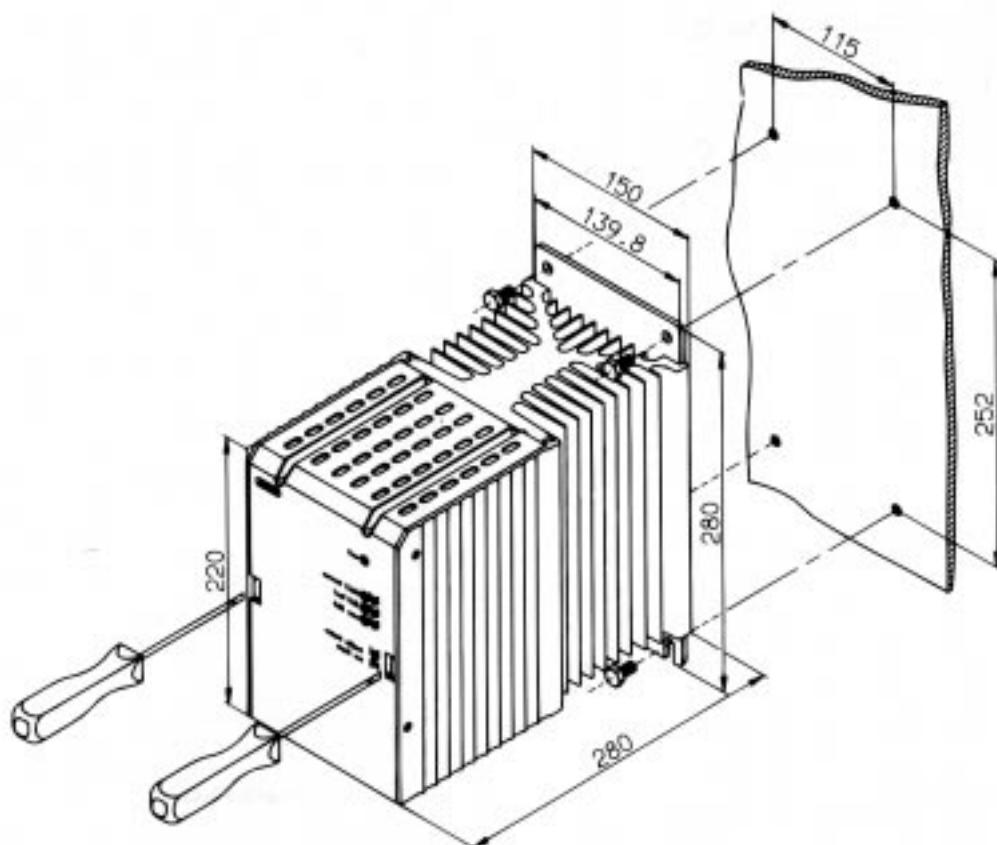Навесной монтаж для тиристорных регуляторов 150/250-А



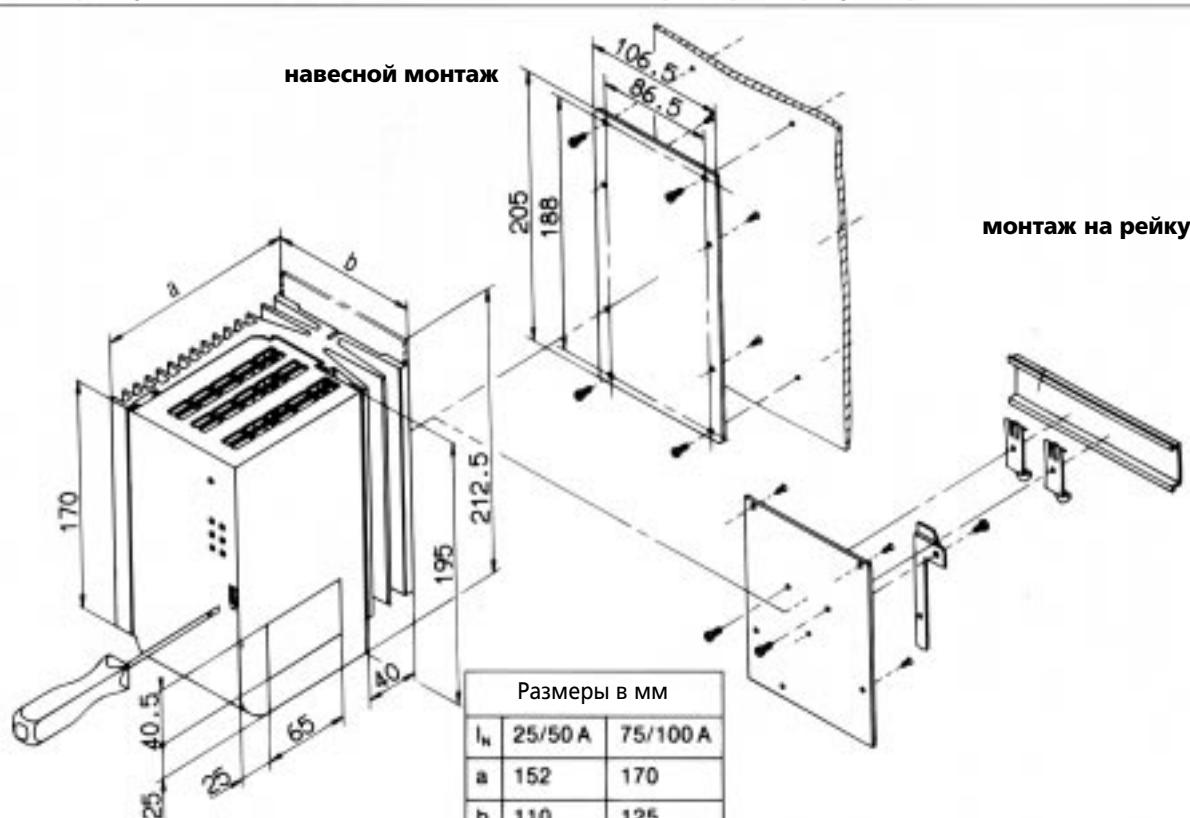
Монтаж на рейку по EN 50 022 или навесной монтаж для тиристорных регуляторов до 100 А



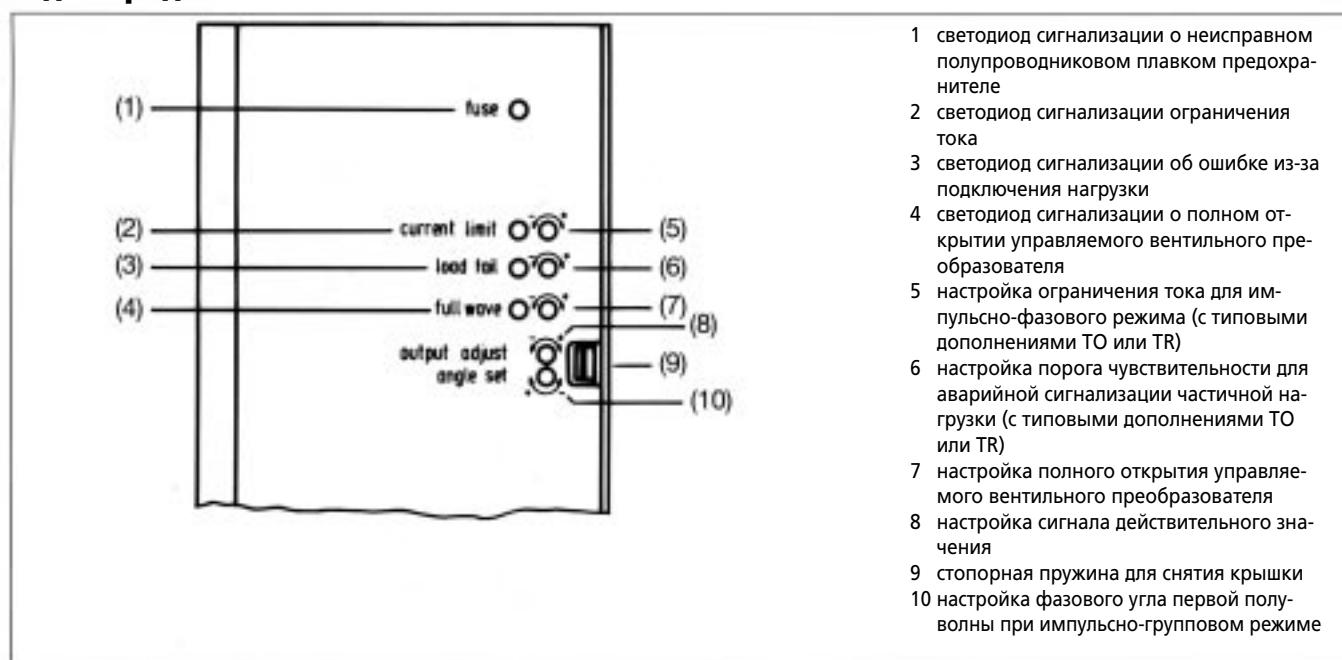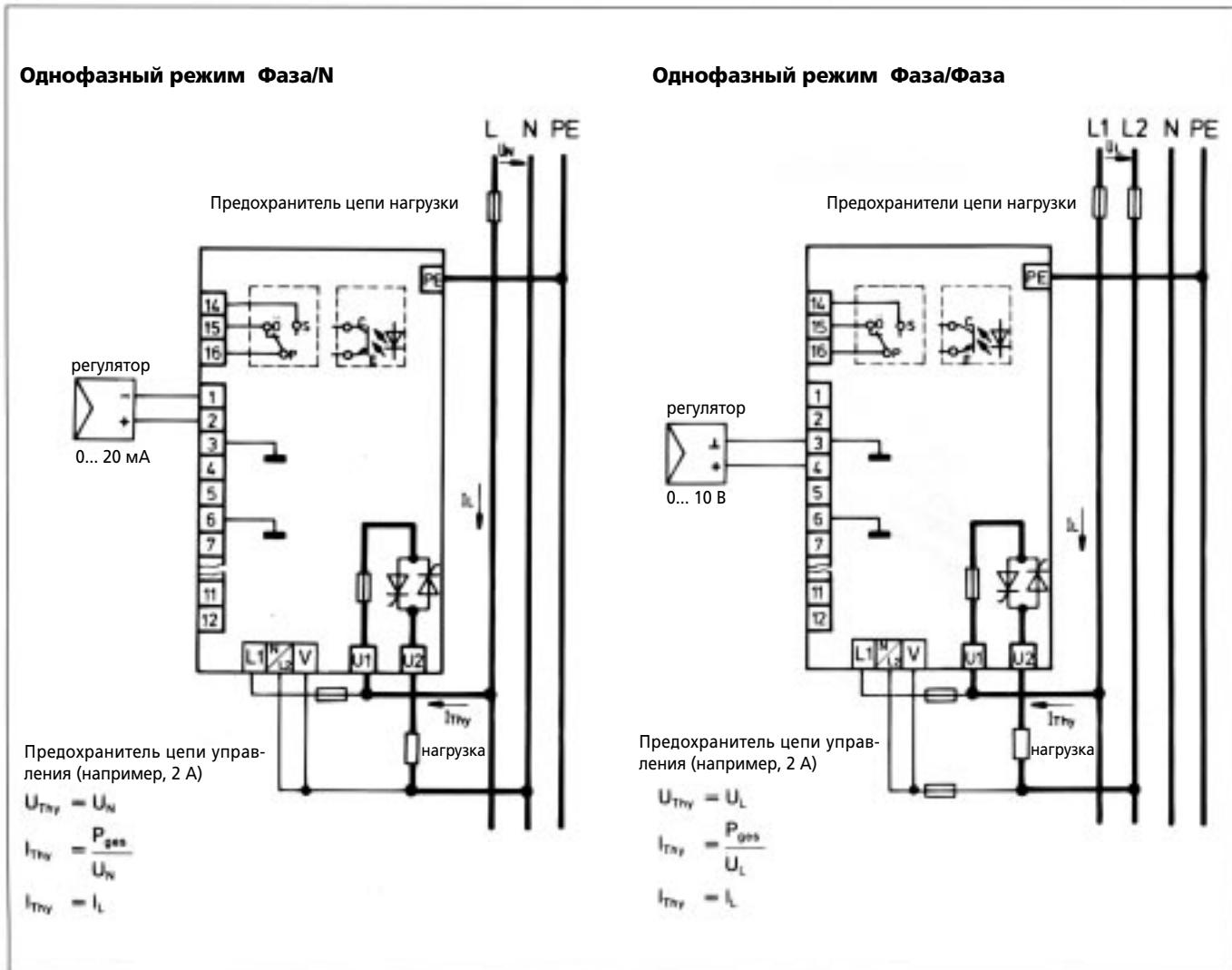
Вид спереди**Схемы подключения**

Схемы подключения

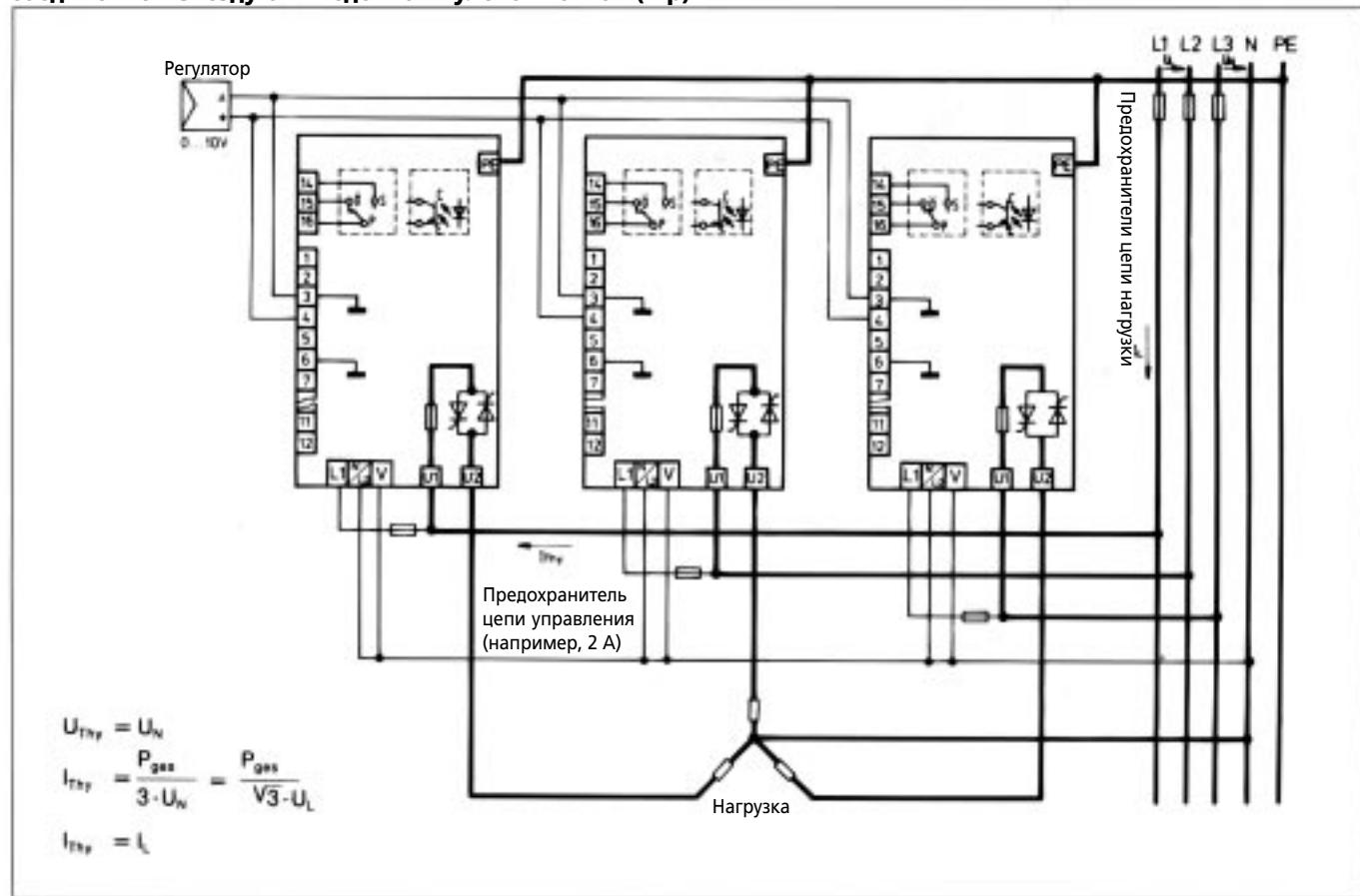Соединение в звезду с выведенной нулевой точкой (Mp)



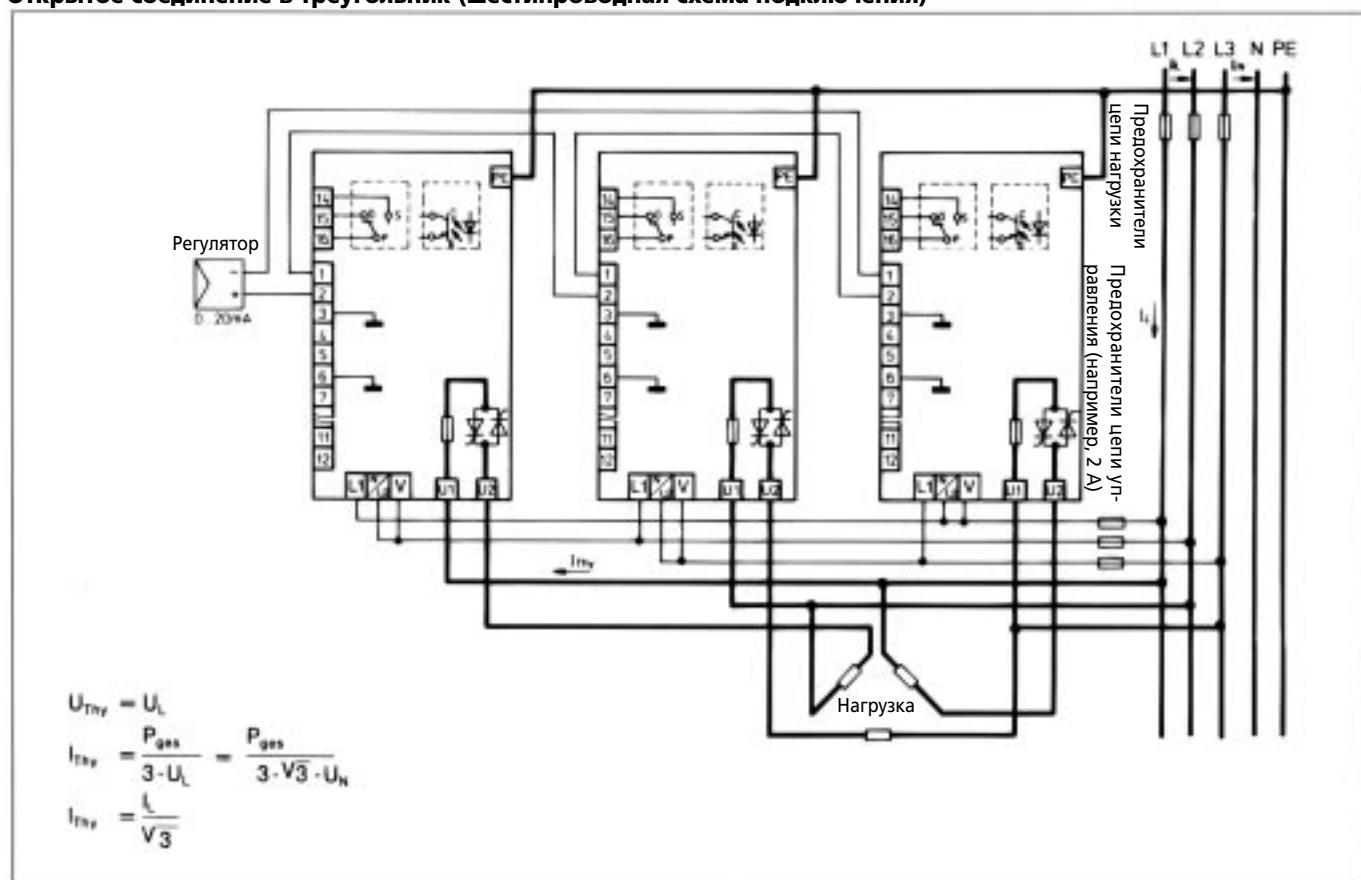Открытое соединение в треугольник (шестипроводная схема подключения)




Схемы подключения

Свободнотактирующая энергоэкономичная схема с чисто активными нагрузками, соединение в звезду или в треугольник (только для импульсно-фазового режима)

Внимание!

Следует обеспечить фазовое вращение по часовой стрелке.

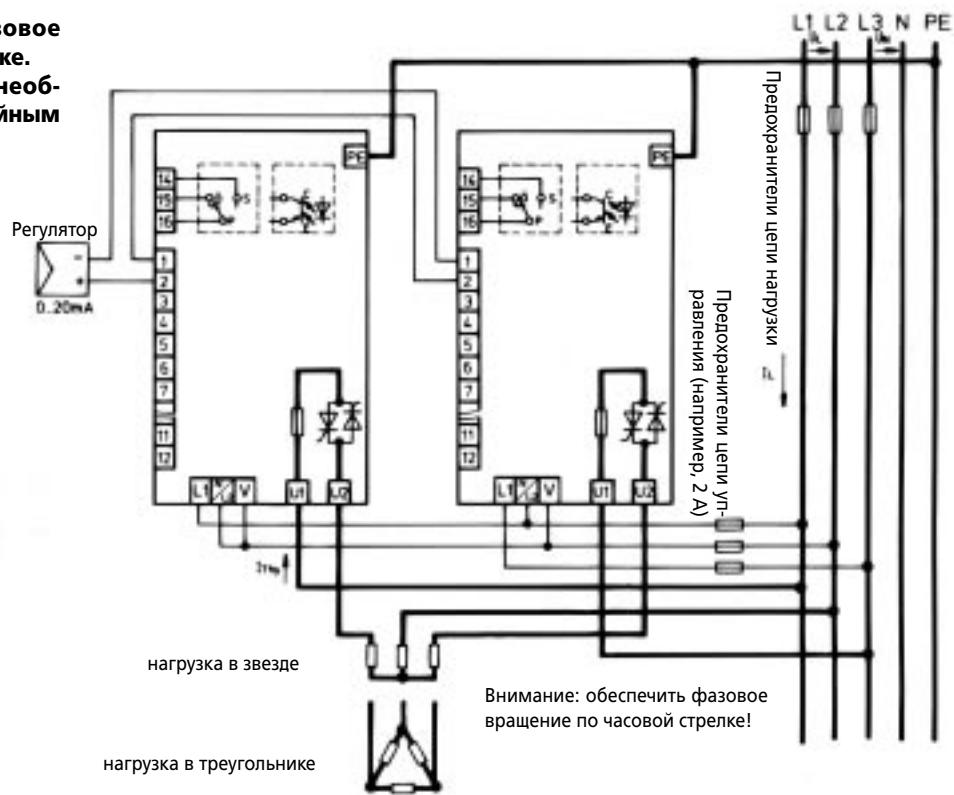Тиристорные регуляторы необходимо согласовать с линейным напряжением



$$U_{Thy} = U_L$$


$$I_{Thy} = \frac{P_{ges}}{3 \cdot U_N} = \frac{P_{ges}}{\sqrt{3} \cdot U_L}$$

$$I_{Thy} = I_L$$

Свободнотактирующая энергоэкономичная цепь Master-Slove с активно-индуктивной нагрузкой, соединение в звезду или в треугольник (только для импульсно-группового режима)

Внимание!

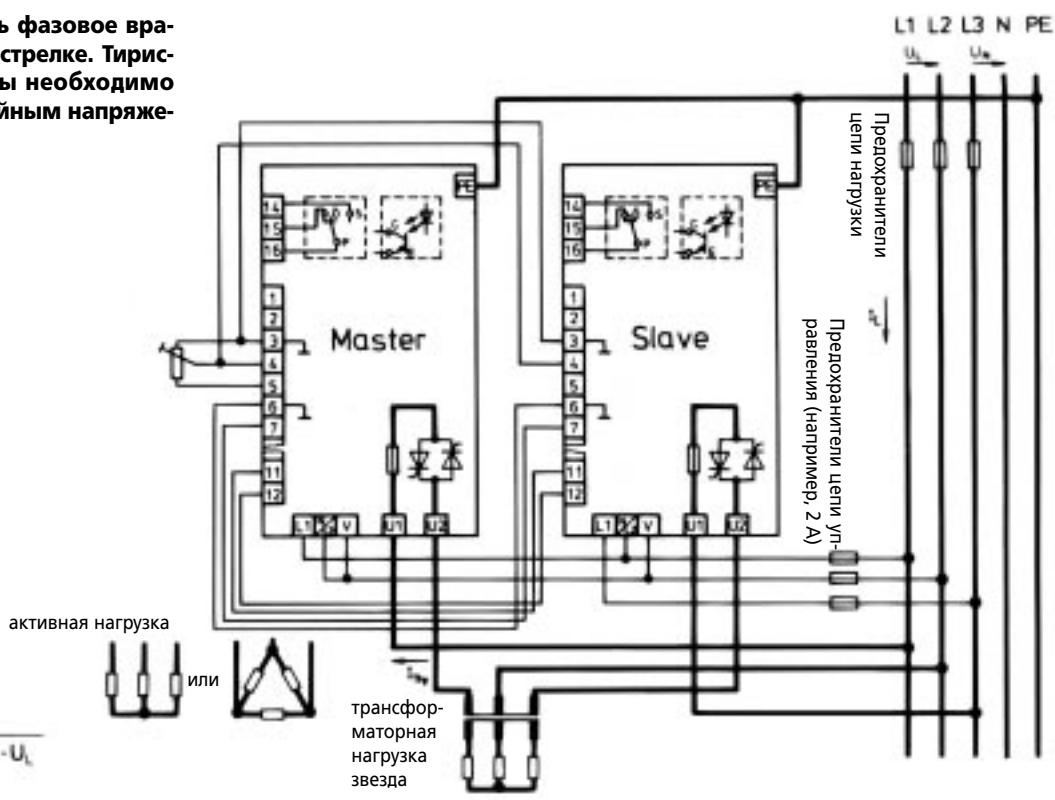Следует обеспечить фазовое вращение по часовой стрелке. Тиристорные регуляторы необходимо согласовать с линейным напряжением




$$U_{Thy} = U_L$$

$$I_{Thy} = \frac{P_{ges}}{3 \cdot U_N} = \frac{P_{ges}}{\sqrt{3} \cdot U_L}$$

$$I_{Thy} = I_L$$

Схема подключения

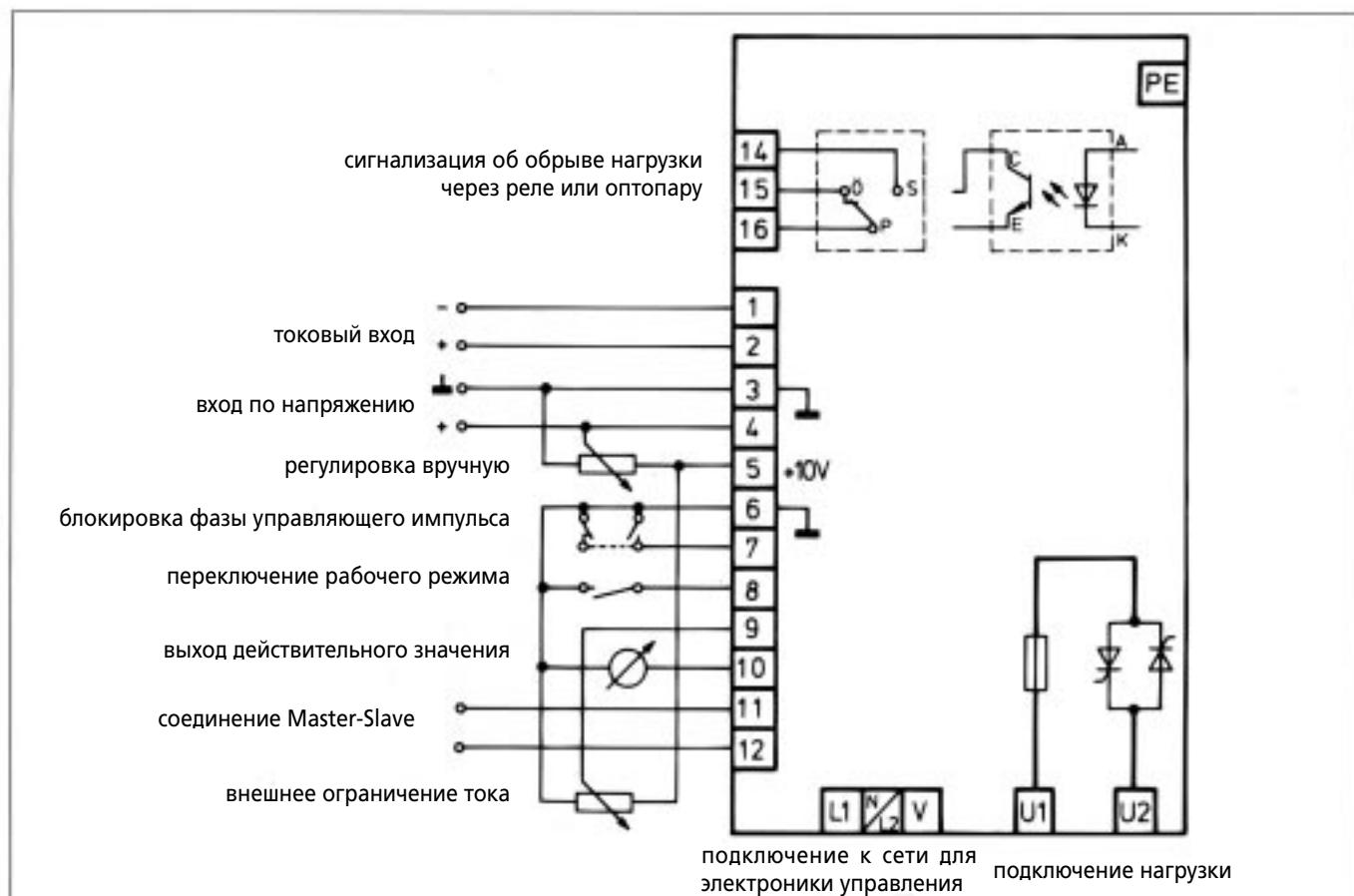

Схемы подключения

Тип TYA-110/3, 025... 100, ...

Тип TYA-110/3, 150, ...

Тип TYA-110/3, 250, ...

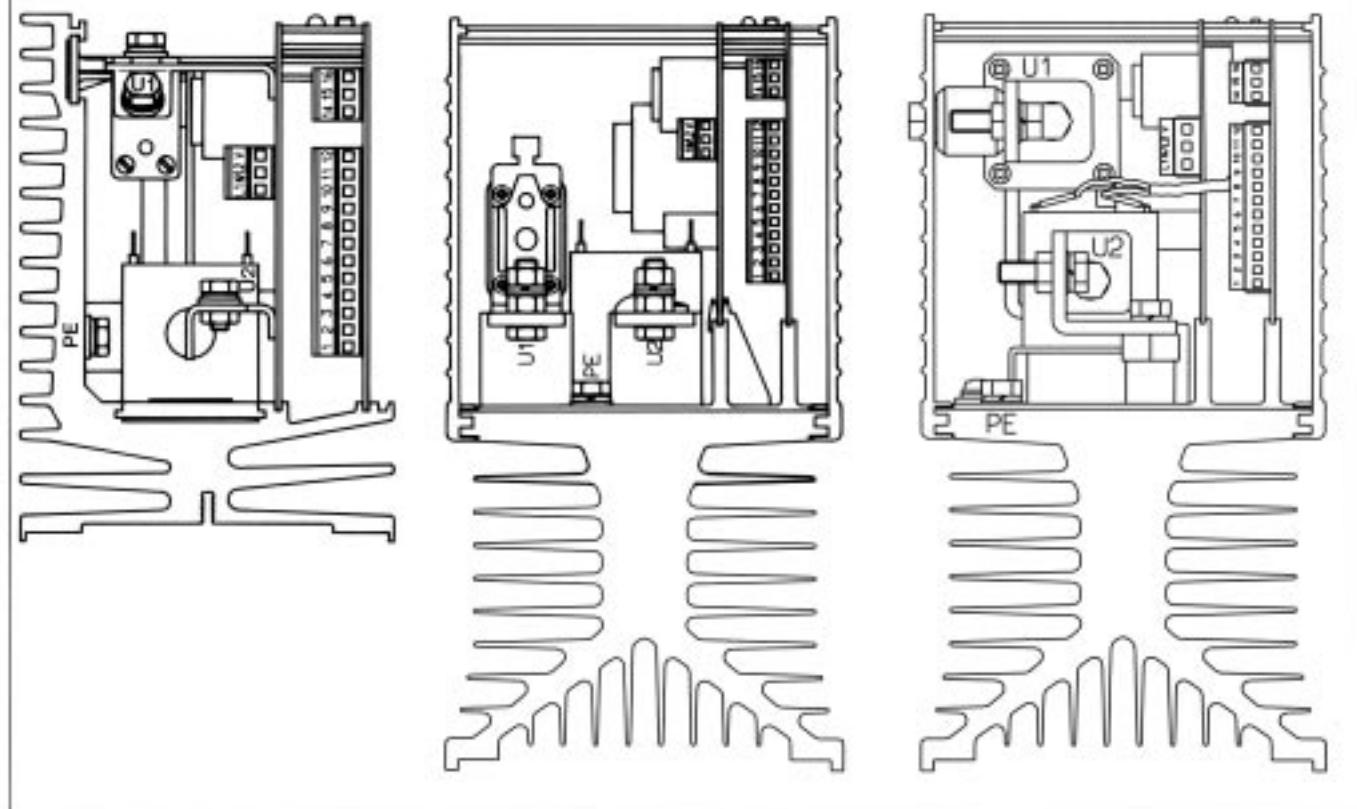


Схема подключения


Подключение для	Расположение выводов	Схема
Напряжение питания для электроники управления; Подключение V к N/L2 с мостовой схемой (не для энергоеconomичной схемы)	L1 N/L2 V	
Нагрузка	U1 U2	
Токовый вход (дифференциальный вход)	1- 2+	
Двоичный вход Токовый сигнал	1- 2+	
Сигнал напряжения	3⊥ 4+	
Беспотенциальный контакт	4+ 5 (+10V, 2mA)	
Вход по напряжению (отнесенный к массе)	3⊥ 4+	
Внешняя регулировка вручную с помощью потенциометра 5 кОм (через вход по напряжению)	3 начало 4 ползун 5 конец (+10 В, 2 А)	
Блокировка запирающего импульса управления (Вход блокировки) Lk ≈ 1 мА (размыкающий или замыкающий)	6⊥ 7+	
Сигнализация об обрыве нагрузки через реле Коммутируемая мощность AC 230 В 5 А активная нагрузка При обрыве реле размыкается	14 размыкающий 15 замыкающий 16 полюс	
Сигнализация об обрыве нагрузки с помощью оптопары Iсмакс. = 2 мА, UCEO макс. = 32 В	15 коллектор 16 эмиттер	
Внешнее переключение рабочего режима (импульсно-фазовый или импульсно-групповой режим)	6⊥ 8+	
Выход действительного значения 0... 10 В Iмакс. ≈ 2 мА	6⊥ 10+	
Соединение Master-Slave для энергоеconomичной схемы Master-Slave	6⊥ 11 12	
Внешнее ограничение тока с помощью потенциометра 5 кОм	5 начало (+10 В, 2 А) 6 конец (⊥) 9 ползун	

Подходящие режимы эксплуатации и управления при разных нагрузках

Типовое дополнение TR, TO требуется	Режим работы	Вид нагрузки			
		постоянная $R_{нагр.} = R_{охл.}$	температурный коэффициент нагрузки положительная $R_{нагр.} > R_{охл.}$	отрицательная $R_{нагр.} < R_{охл.}$	старение длительного действия
нет	импульсно-фазовый режим	X	-	-	-
да	импульсно-фазовый режим с ограничением тока	-	X	X	X
нет	импульсно-групповой режим	X	-	-	-
нет	импульсно-групповой режим с началом импульсно-фазового режима	X	-	-	-
да	Импульсно-групповой режим с началом импульсно-фазового режима и ограничением тока	-	X	X	X
Вид регулирования					
нет	Подчиненное U^2 -регулирование	X	X	-	-
да	Подчиненное I^2 -регулирование	-	-	X	-
да	Подчиненное Р-регулирование	-	-	-	X

X = подходит - = не подходит

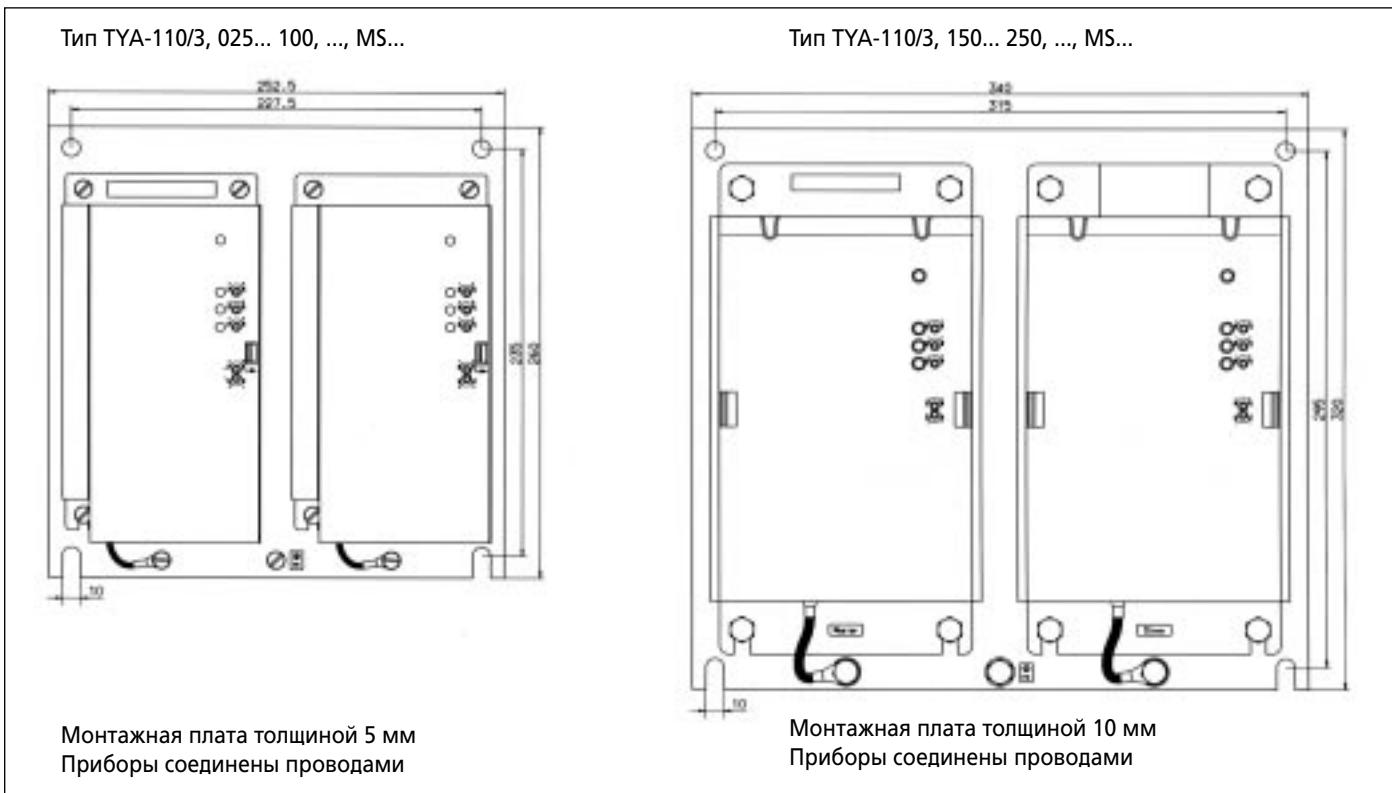Типовое дополнение MS (Схема Master-Slave)



Пример заказа

Ключ заказа

(1) (2) (3)
TYA-110/3, [] , [] - [] , ... *

* Типовые дополнения записывать друг за другом и разделять запятой

(1) Ток нагрузки	025 = ток нагрузки 25 A 050 = ток нагрузки 50 A 075 = ток нагрузки 75 A 100 = ток нагрузки 100 A 150 = ток нагрузки 150 A 250 = ток нагрузки 250 A
(2) Напряжение нагрузки номинальное	024 = напряжение нагрузки 24 V 042 = напряжение нагрузки 42 V 115 = напряжение нагрузки 115 V 230 = напряжение нагрузки 230 V 265 = напряжение нагрузки 265 V 400 = напряжение нагрузки 400 V 460 = напряжение нагрузки 460 V 500 = напряжение нагрузки 500 V
(3) Типовые дополнения	<p>TR = Специальное исполнение с сигнализацией о частичном обрыве нагрузки (настраивается триммером) и плавкого предохранителя с помощью общего релейного контакта и светодиода. Это исполнение также содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограничение тока (внутреннее, внешнее) - выравнивание номинального тока при $I \leq I_{N/2}$ - свободный выбор дополнительного регулирования (U^2, I^2 или P); для Р-регулирования возможна свободнотактирующая энергозондометрическая схема! - выход действительного значения, переключаемый на U^2-, I^2- или Р-сигнал <p>TO = как TR, но с сигнализацией через оптопару MS = готовая к подключению схема Master-Slave на несущей плате</p>

Принадлежности

Монтажный набор для монтажа на несущую рейку при нагрузках 25 A и 50 A арт. №: 70/00067312

Полупроводниковый предохранитель мгновенного действия для защиты тиристоров от короткого замыкания (без защиты линии предохранителями)

32 A для IN = 25 A, арт. №: 70/00068009

80 A для IN = 50 A, арт. №: 70/00068011

125 A для IN = 75 A, арт. №: 70/00081800

160 A для IN = 100 A, арт. №: 70/00081801

350 A для IN = 150 A, арт. №: 70/00083318

550 A для IN = 250 A, арт. №: 70/00371964